## **HW25**

## 20211119 박 건 호

## Multi-Mode Simulation

: Circuit 성분과 같이 계산하는 시뮬레이션을 확인하라.

수업에서의 내용을 바탕으로 추가적인 parameter를 기존의 Jacobian에 추가하였습니다. Parameter는 Is, Id, Ig1, Ig2, Vs, Vd, Vg1, Vg2 (from transistor) / I1, I2, V1, V2 (from Resist) Vout (KCL) 로 총 13개의 Parameter를 추가하였습니다. 이 부분에 대한 수식은

$$1: I_{S} + I_{d} = 0 \ 2: I_{d} - \int_{\Omega} J \cdot dS = 0 \ 3: I_{G1} = 0 \ 4: I_{G2} = 0$$

5: 
$$V_s = 0$$
 6:  $V_D = Vout$  7:  $V_{G1} = V_i$  8:  $V_{G2} = V_i$ 

9: 
$$I_1 + I_2 = 0$$
 10:  $I_2 = \frac{V_2 - V_1}{R}$  11:  $V_1 = V_{out}$  12:  $V_2 = V_{dd}$ 

$$13: I_1 + I_d = 0$$

다음과 같이 설정하여 결과를 확인하였습니다.

Dirichlet B.C에서의 Vs, Vd, Vg1, Vg2에 대한 미분값이 존재해야하기 때문에 이를 고려하여 결과를 확인하였습니다. 하지만, 준특이행렬이 발생하였고, 이 부분에 수정이 필요할 것 같습니다.

밑의 행렬 구성은 다음과 같이 나왔고, [L, U]를 통해서 실제 해가 발생하는지 확인했지만, 모든 위치에서 해가 존재할 것이라고 판단하였지만, 코드를 작성하는 과정에서 실수가 있는 것으로 판단됩니다.

